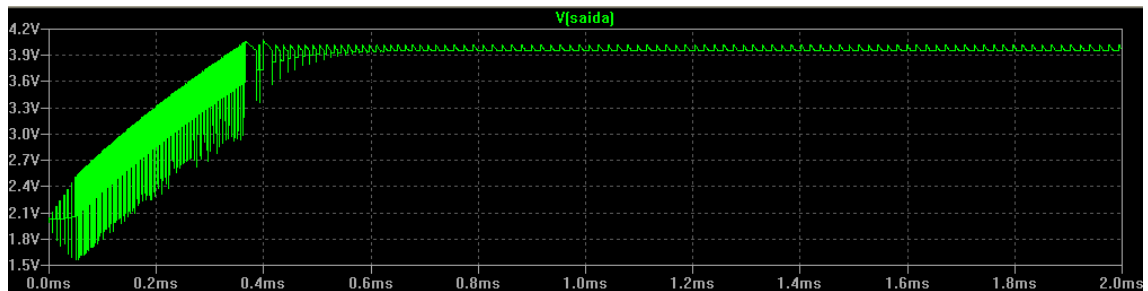


2.4 Simulación da fonte de alimentación

Tensión na saída da fonte de alimentación cando as baterías están cargadas (2.8V) e o consumo é de 30mA.



Tensión na saída da fonte de alimentación cando as baterías están descargadas (2.4V) e o consumo é de 30mA.

